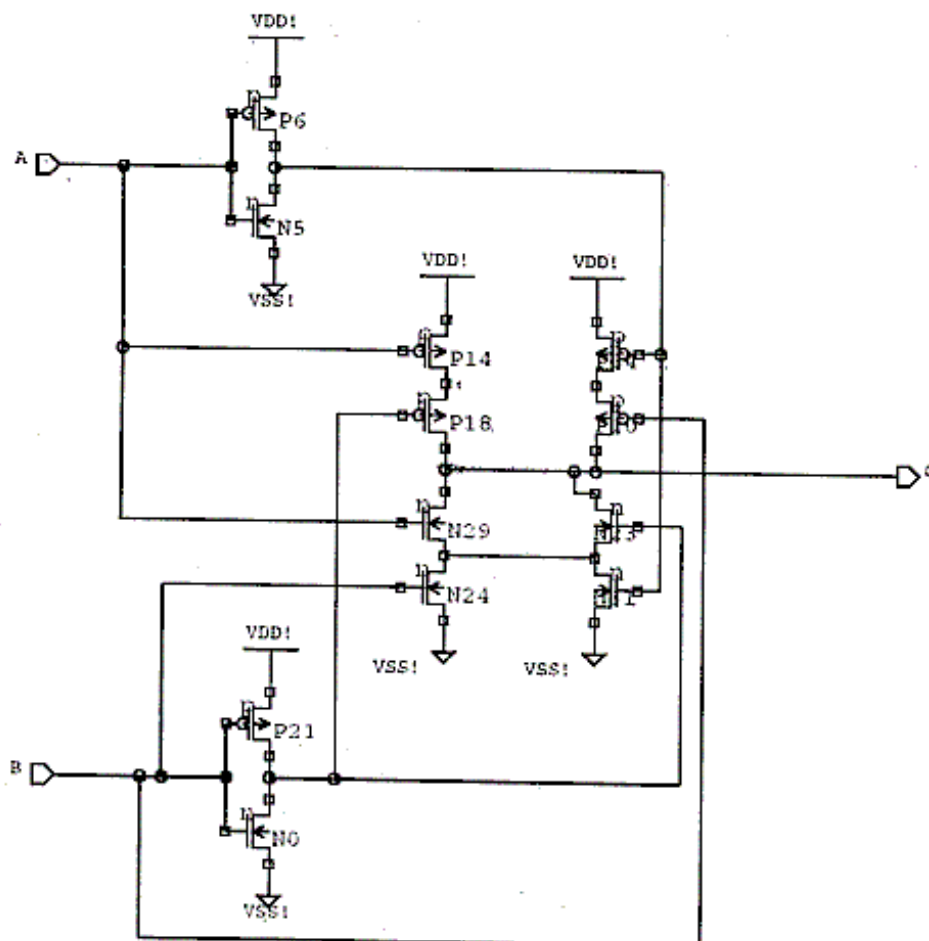


- Sea breve: conteste a las preguntas en el espacio asignado.
- No se permiten apuntes ni libros en este examen.

Apellidos y Nombre:				DNI:
P1 (2,5 puntos)	P2 (2,5 puntos)	P3 (2,5 puntos)	P4 Laboratorio (2,5 puntos)	

Problema 1: Hallar la función lógica de la siguiente célula. Justifique la respuesta.



Problema 2: Dibuje una puerta OR de tres entradas a partir de transistores tipo P y N.